

12.1.- Diseñar un filtro pasa-alta RC con una resistencia de 100Ω , de modo que la frecuencia de corte sea 1 MHz y deducir la expresión de la ganancia en tensión, su valor máximo y a la frecuencia de corte.

Solución: $C = 1.59 \text{ nF}$