

**12.6.-** Determinar las gráficas de Bode<sup>1</sup> (módulo y ángulo de fase) de la ganancia del circuito del ejercicio 12.3. Comprobar con la gráfica el valor de la frecuencia de corte.